

Alunos: Alex Aquino

Paulo H. Lopes

1. Multiplica-se dois números em binário usando a matemática convencional. Quando a soma dos termos for 2, coloca 0 no resultado e acumula 1 no próximo número. Se o resultado não preencher as casas decimais do bit resultante, completa com 0.

Tabela Verdade Multiplicador


A1	A2	B1	B2	R1	R2	R3	R4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Karnaugh R1

A1 A2/B1 B2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$R1 = A1.A2.B1.B2$$

Karnaugh R1

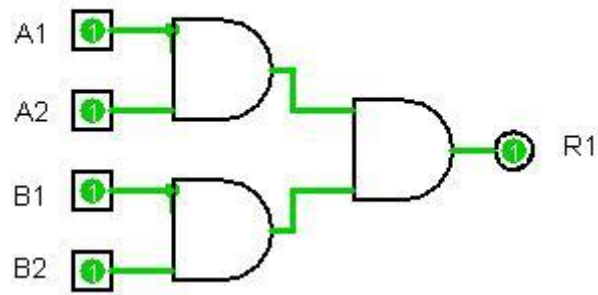


Karnaugh R2

A1 A2/B1 B2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$$R2 = A1.\overline{A2}.B1 + A1.B1.\overline{B2}$$


Karnaugh R2

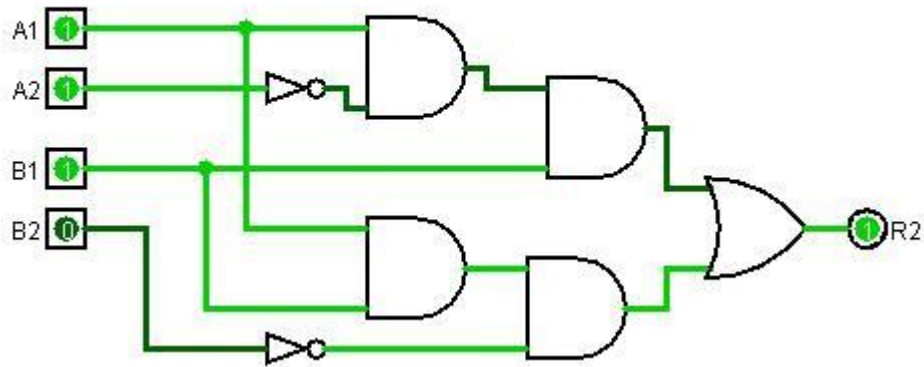

Karnaugh R3

A1 A2/B1 B2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0

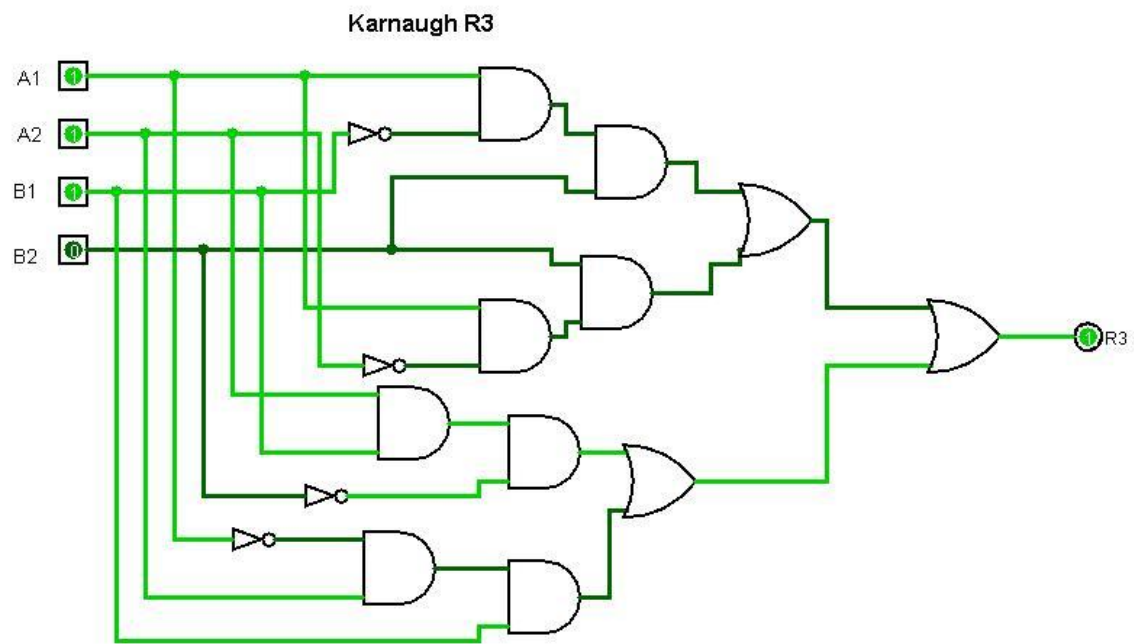
$$R3 = A1.\overline{B1}.B2 + A1.\overline{A2}.B2 + A2.B1.\overline{B2} + \overline{A1}.A2.B1$$



Karnaugh R4

A1 A2/B1 B2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$R4 = A2.B2$$

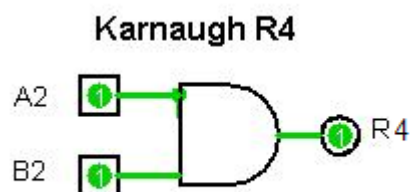

5.

Circuito Final

